

# Inhaltsverzeichnis

Einleitung .....	5
1        Hardwarebeschreibung .....	15
1.1     CPUs .....	15
1.2     Ein-/Ausgangsebene .....	16
1.2.1   Diagnose-Variable .....	16
1.2.2   Digitale Ein-/Ausgänge .....	16
1.2.3   Universalspannung (DC/AC) 12-24 V - Digitale Ein-/Ausgänge – Relais .....	18
1.2.4   Gleichspannung 24 V DC – Digitale Ein-/Ausgänge – Relais .....	19
1.2.5   Analoge Ein-/Ausgänge .....	20
1.2.6   Sonstige NET-Geräte .....	21
1.2.7   easyConnect .....	21
1.3     Variablen der Steuerung .....	22
1.3.1   Merker, Merker-Byte, Merker-Worte, Merker-Doppelworte .....	23
1.3.2   Ein-/Ausgänge .....	24
1.3.3   LE – Die LED und die P-Tasten .....	26
1.3.4   NET-Merker – NET-Byte-Merker – NET-Doppelword-Merker .....	28
1.3.5   SN Send Bit / RN Read .....	28
1.4     microSD-Karte .....	29
1.5     Verwendeter Projektaufbau .....	29
1.5.1   Zuordnung der Operanden .....	30
1.5.2   easyE4-Minitrainer .....	31
2        Softwarekonzept – easySoft 7 .....	33
2.1     Projekt .....	33
2.1.1   Anwahl einer easyE4-CPU .....	35
2.2     Einstellungen – Konfiguration eines Geräts ohne Display .....	43
2.3     Kommunikation .....	44
2.3.1   Handling microSD-Karte .....	44
2.3.2   Karte als Programmträger .....	46
2.3.3   Auswertung des Datenlogging .....	46

2.4	Programmierung.....	47
2.4.1	Software-Struktur.....	48
2.5	Simulation.....	49
2.6	Übernahme älterer xxx.e60-Projekte.....	49
2.6.1	Versionshinweise zu easySoft V7.00 .....	49
2.6.2	Geändertes Dateiformat (*.e70) .....	50
2.6.3	Verlauf der Übernahme.....	50
2.6.4	Übernahme als EDP (easy Device Programmierung) .....	53
2.6.5	Beispiele für Importe.....	54
2.6.6	Import in der Programmierform „EDP“ .....	60
2.7	Querverweisliste.....	62
3	<b>easyE4-Geräteprogrammierung (EDP).....</b>	63
3.1	Anwendungen der Bausteine .....	64
3.2	Sprünge im EDP .....	64
3.2.1	Sprünge über Bausteine.....	64
3.2.2	Sprünge in der Kontaktplandarstellung .....	67
3.3	Datenlogging EDP .....	70
3.4	Anwendungen des EDP – Der Anwender.....	72
3.4.1	Die Grundidee der Steuerrelais bzw. Funktionsmodule.....	72
3.4.2	Der Anwender im Installationsbereich .....	72
3.4.3	Der Anwender des EDP im Bereich umfangreicherer Anwendungen.....	73
3.4.4	Schul- und Ausbildungsbereich .....	73
3.4.5	Statusverfolgung im Web.....	73
4	<b>Kontaktplan (KOP) .....</b>	75
4.1	Aufbau eines Netzwerks .....	75
4.1.1	Netzwerk – KOP/FUP – Sprachliche Abgrenzung.....	76
4.1.2	Elemente eines Netzwerks .....	76
4.1.3	Abgrenzung zu anderen Herstellern/Systemen von Kleinsteuerungen.....	77
4.1.4	Bit-Abfragen – Zuweisungen .....	77
4.1.5	Parallel-Kontakt.....	79
4.1.6	Hersteller- und Anwender-Funktionsbausteine .....	81
4.2	Sprünge im Kontaktplan .....	81

4.3	Interrupt-Verarbeitung – KOP .....	83
4.4	Anwendungen des KOP – Der Anwender .....	84
5	<b>Funktionsplan.....</b>	<b>85</b>
5.1	Abarbeitungsreihenfolge beim Funktionsplan .....	85
5.2	Kontakte / Spulen / Datenquellen / Datensenken .....	85
5.2.1	Digitale Kontakte – digitale Spulen – digitale Datenquellen / Datensenken.....	85
5.2.2	Analoge Kontakte – analoge Spulen – analoge Datenquellen/ Datensenken.....	88
5.3	Boolesche Logik / Logik-Gatter(FUP) .....	88
5.3.1	UND (AND)-Funktion.....	88
5.3.2	UND-NICHT- (ANDN)-Funktion .....	89
5.3.3	ODER (OR)-Funktion .....	90
5.3.4	ODER-NICHT- (ORN)-Funktion .....	90
5.3.5	ANTIVALENZ (XOR).....	91
5.3.6	ÄQUIVALENZ (XNOR).....	92
5.4	Bausteine (FUP) .....	92
5.4.1	Übergabe – Übernahme von Parametern .....	92
5.5	Sprünge (FUP).....	97
5.6	RETURN-Anweisung (Aussprung).....	99
5.7	Erstellen einer UF im FUP .....	99
5.8	Anwendung des FUP in einer Interrupt-Routine .....	100
5.9	Anwendungen des FUP – Der Anwender.....	101
6	<b>Strukturierter Text .....</b>	<b>103</b>
6.1	Einfache Zuweisung.....	103
6.1.1	AND, OR, XOR-BIT.....	104
6.1.2	Boolesche Verknüpfung bitweise über Wort.....	105
6.2	Abarbeitungsreihenfolge / Bindungen / Klammern / Prioritäten.....	105
6.3	Aufruf eines Funktionsbausteins.....	107
6.3.1	Abfragen eines Bausteins im Programm .....	108
6.3.2	Ein Bausteinlement wird im Programm gesteuert.....	108

6.4	Indirekte Operanden Adressierung – Arbeiten mit Zeigern (Pointern) .....	109
6.4.1	Operanden – „gezeigt“ ansprechen.....	109
6.4.2	Mögliche Zeiger (bzw. Pointer oder Index) .....	110
6.4.3	Risiken des indirekten Zugriffs.....	110
6.4.4	Beispiele.....	111
6.4.5	Anwendungen der indirekten Adressierung .....	111
6.4.6	Erstellung einzelner Spezialbausteine .....	111
6.5	Kontroll- und Schleifenanweisungen .....	113
6.5.1	Die Darstellungselemente der NS-Diagramme .....	113
6.5.2	Bedingte Zuweisung (IF...THEN) .....	114
6.5.3	CASE-Auswahl .....	117
6.5.4	For-Schleife (Zählergesteuerte Schleife).....	118
6.5.5	WHILE-Schleife (Abweisende Schleife) .....	120
6.5.6	REPAET-Schleife (Nicht abweisende Schleife).....	121
6.5.7	Aufruf eines Funktionsbausteins.....	121
6.5.8	EXIT – Vorzeitiges Beenden einer Schleifenanweisung .....	122
6.5.9	RETURN – Abbruch der Bearbeitung einer UF .....	123
6.6	Web-Nutzung im ST.....	125
6.6.1	Parametereinstellung und UF .....	125
6.7	Anwendungen des ST – Der Anwender.....	126
7	Funktionsbausteine – Herstellerbausteine.....	129
7.1	Anwendung von Bausteinen im „ST“ .....	129
7.2	Zeitbausteine – Timer – Uhren .....	130
7.2.1	Zeitrelais – Betriebsarten / Funktionsarten.....	131
7.2.2	Zeitrelais (EDP) .....	131
7.2.3	Zeitrelais (KOP) .....	134
7.2.4	Zeitrelais (FUP) .....	135
7.2.5	Zeitrelais (ST) .....	136
7.3	Zählerbausteine .....	136
7.3.1	Zählerbausteine (ST) .....	136
7.4	Positionieren .....	137
7.4.1	Einkanaliges Zählen.....	138
7.4.2	Zweikanaliges Zählen .....	138
7.4.3	Berechnungen zu Frequenzen und Genauigkeiten .....	139
7.4.4	Betriebsarten .....	139
7.4.5	Zähler mit impliziten Eingängen.....	140

---

7.5	Arithmetik- und Analogbausteine .....	141
7.5.1	Mathematik – Herstellerbausteine.....	141
7.5.2	Mathematik im ST .....	142
7.5.3	LS01...LS32 Skalierung von Daten .....	143
7.6	Steuer- und Regelungsbausteine.....	144
7.6.1	CP01...32 Vergleich .....	145
7.6.2	A01...32 Analogwerte-Vergleicher .....	146
7.6.3	TC-Baustein – Digitaler Dreipunktregler.....	148
7.6.4	Regelung mit PWM (PW-Baustein).....	153
7.7	Daten- und Registerbausteine.....	154
7.7.1	DB-Bausteine .....	154
7.8	NET-Bausteine .....	156
7.9	Sonstige Bausteine .....	156
7.9.1	Datenlogging DL1 .....	156
7.9.2	Alarmierung AL01...32 .....	159
7.9.3	Interrupt-Bausteine .....	160
7.9.4	ST01 – Sollzykluszeit.....	162
8	Anwender-Funktionsbausteine .....	167
8.1	UF – Basis – Systemgrenzen.....	168
8.1.1	Einschränkungen.....	169
8.1.2	Bezeichnungen der Bausteine.....	170
8.2	Operanden und Variablen in einer „UF“.....	170
8.2.1	Arbeit mit den Ein-/Ausgängen in der UF.....	172
8.3	Return-Anweisung – Vorzeitiges Beenden einer UF.....	173
8.4	Aufruf von Funktionsbausteinen (UFs) .....	173
8.4.1	Aufruf im ST .....	173
8.5	Interrupt-Routinen .....	174
8.5.1	ICxx – Zählergesteuerter Interrupt.....	175
8.5.2	IExx – Flankengesteuerter Interrupt.....	176
8.5.3	ITxx – Zeitgesteuertes Interrupt .....	177
8.6	Übungen – Erstellung eigener Funktionsbausteine .....	178
8.6.1	Stromstoßrelais (SSR).....	178
8.6.2	Einfachste Form.....	178
8.7	Übungen zum Eingeben von Daten und Werten.....	179
8.7.1	BCD-codierte Schalter.....	180

8.7.2	Übung Abfrage einer codierten Tastatur.....	183
8.7.3	Inkremental-Geber / Handräder .....	189
8.8	Das Modell „Ampel“ .....	189
8.8.1	Ein-/Ausgangsbelegung der „UF“ .....	190
8.8.2	Schrittketten – Allgemeines.....	190
8.8.3	Schrittkettdarstellung der Ampel .....	190
8.8.4	UF „AMPEL_TYP1“ .....	192
8.8.5	Umsetzung in einer CASE-Anweisung .....	192
 9	 Vernetzung .....	197
9.1	Modell der Kommunikation des easyNET .....	197
9.2	One to All (Broadcast-Telegramm).....	197
9.2.1	Auslösen von Nachrichten .....	197
9.3	Die NET-Adressen.....	198
9.4	Zugriffe auf die Ein-/Ausgangsebene anderer NET-Teilnehmer ...	198
9.5	Die Kommunikationsbit von easyNET – SN, RN.....	198
9.5.1	Beispiel in KOP .....	199
9.5.2	Beispiel in FUP .....	200
9.5.3	Beispiel in ST .....	200
9.5.4	Beispiel in EDP .....	200
9.6	Datenaustausch von Doppelworten zwischen den Steuerungen via PT/GT.....	201
9.6.1	Der PT-Befehl.....	202
9.6.2	Der GT-Befehl .....	202
9.6.3	Anwendungsbeispiel PUT/GET .....	203
9.7	NET-Variablen.....	204
9.7.1	NET-Merker Nxx (x = 01...512) .....	205
9.7.2	NET-Byte NBxx (x = 01...64) .....	205
9.7.3	NET-Word NWxx (x = 01...32) .....	205
9.7.4	NET-Doppelword NDxx (x = 01...16).....	206
9.8	Beispiele zur Kommunikation.....	207
 10	 Visualisierung .....	211
10.1	Visualisierung über TD – Text-Display (D1...32).....	211
10.1.1	Anzeigeelemente .....	211
10.1.2	Eingabeelemente.....	211
10.1.3	Sprachumschaltung – Sprachverwaltung .....	212

10.1.4	Farben / Farbverwaltung.....	213
10.1.5	Prioritäten.....	213
10.2	Visualisierung über WEB-Technik .....	214
10.2.1	Vorbereitung im Projekt .....	214
10.2.2	Aufruf in einem Browser.....	214
10.2.3	Grundmaske .....	215
10.2.4	Besondere Möglichkeiten unter der „EDP-Programmierung .....	216
10.3	Visualisierung mittels externen Display – Industriepanels.....	217
10.4	Übung – Erweiterung der Ampel.....	217
10.4.1	Programm im ST .....	217
10.4.2	Erweiterung des Aufrufs der „UF“.....	218
10.4.3	Freigabe der P-Taste unter Projekt.....	218
10.5	Anwendung der Visualisierung .....	223
10.5.1	Ampel – Anzeige auf dem Gerät .....	223
10.5.2	Ampel – Kommunikation bzw. Diagnose .....	223
10.5.3	Anzeige auf dem Webserver .....	224
 11	 Tabellen easyE4.....	 225
11.1	Zeitbausteine .....	225
11.1.1	HW – Wochenschaltuhr.....	225
11.1.2	HY – Jahres-Zeitschaltuhr.....	225
11.1.3	OT – Betriebsstundenzähler .....	226
11.1.4	RC – Echtzeit-Uhr.....	226
11.1.5	T – Zeitrelais .....	227
11.1.6	WT – Wochenschaltuhr (neu) .....	227
11.1.7	YT – Jahresschaltuhr (neu).....	228
11.2	Zählerbausteine .....	228
11.2.1	C – Zähler.....	228
11.2.2	CF – Frequenzzähler .....	229
11.2.3	CHxx – Hochgeschwindigkeitszähler .....	230
11.2.4	CI – Inkrementalwertzähler.....	231
11.3	Arithmetik- und Analogbausteine .....	232
11.3.1	A – Analogwertvergleicher/Schwellwertschalter .....	232
11.3.2	AR – Arithmetik .....	232
11.3.3	CP – Vergleicher .....	233
11.3.4	LS – Wertskalierung .....	233
11.3.5	MM – Min-/Maxfunktion.....	234
11.3.6	PW – Pulsweitenmodulation.....	234

## Inhaltsverzeichnis

---

11.4	Steuer- und Regelbausteine .....	235
11.4.1	DC – PID-Regler .....	235
11.4.2	FT – PT1-Signalglättungsfilter .....	236
11.4.3	PO – Impulsausgabe.....	237
11.4.4	TC – Dreipunktregler.....	237
11.4.5	VC – Wertebegrenzung.....	238
11.5	Daten- und Registerbausteine.....	238
11.5.1	BT – Block-Transfer.....	239
11.5.2	DB – Datenbaustein .....	240
11.5.3	MX – Datenmultiplexer.....	240
11.5.4	SR – Schieberegister-Bit.....	241
11.5.5	SR – Schieberegister – DWORD.....	242
11.5.6	TB – Tabellenfunktion .....	242
11.6	NET-Bausteine .....	243
11.6.1	GT – Wert aus dem Netz holen.....	243
11.6.2	PT – Wert in das NET stellen .....	244
11.6.3	SC – Uhr über NET synchronisieren .....	245
11.7	Sonstige Bausteine .....	245
11.7.1	AL – Alarmbaustein .....	245
11.7.2	BV – Boolesche Verknüpfung – Byte – WORD-Doppelword.....	246
11.7.3	D – Textanzeige.....	246
11.7.4	DL – Datenlogging .....	247
11.7.5	MR – Masterreset.....	247
11.7.6	ST – Sollzykluszeit.....	248
11.7.7	NC – Zahlenwandler .....	248
11.8	Interrupt-Verarbeitung.....	249
11.8.1	IC – Zählergesteuerter Interrupt .....	249
11.8.2	IE – Flankengesteuerter Interrupt.....	249
11.8.3	IT – Zeitgesteuerter Interrupt.....	250
11.9	Ergänzung Kontaktplan / Funktionsplan .....	251
11.10	Springe bedingt über Bausteine – nur EDP-Programmierung .....	251
11.10.1	Bedingter Absprung .....	252
11.10.2	Sprungziel .....	252
	Stichwortverzeichnis.....	253